

디지털논리회로

(Digital Logic Circuit)

- Chapter 5

Chapters 1, 2 & 3에서 공부한 것

Chapter 1 Introduction

컴퓨터에서의 수 체계 (이진수 + alpha)

Chapter 2 Combinational Systems

진리표로 구현하는 combinational systems

스위칭 대수로 표현되는 진리표

게이트로 표현되는 진리표

입력 → Combinational systems → 출력

Chapter 3 The Karnaugh Map (K-map)

진리표를 map으로 표시 → 단순화, 최소화 → 최적의 시스템 만들기

조합회로 시스템 설계 과정

1 단계: 각 **입력과 출력**을 2진으로 표현하라.

1.5 단계: 필요하면, 문제를 더 작은 부(sub) 문제로 나누어라.

2 단계: 설계 사양을 **진리표** 혹은 **대수 식**으로 형식화(formalize)해라.

3 단계: 서술을 **간단히** 하라.

4 단계: 설계 **목표와 제약**에 근거하여,

사용 가능한 부품으로 시스템을 **구현**한다.

Chapter 5 Designing Combinational Systems

5.1 Iterative (반복) 시스템 ex) ALUs

5.2 Binary Decoders

5.3 Encoders and Priority Encoders

5.4 Multiplexer (Mux) & Demultiplexers (Demux)

5.5 Three-State Gates

5.6 Gate Arrays – ROM, PLA, PALs..

Chapter 5 Designing Combinational Systems

5.1 Iterative (반복) 시스템 ex) ALUs

5.2 Binary Decoders

5.3 Encoders and Priority Encoders

5.4 Multiplexer (Mux) & Demultiplexers (Demux)

5.5 Tree-State Gates

5.6 Gate Arrays – ROM, PLA, PALs..

Iterative (반복) 시스템이란?

1 bit 덧셈 회로 표현:


 


Table 1.5 One-bit adder.

| a | b | c_{in} | c_{out} | s |
|-----|-----|----------|-----------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 작은 블록의 회로를 여러 번 복사하여 시스템 구성
 - 1비트 full adder 4개의 복사본을 직렬로 연결하여 4비트 adder 구성

Figure 1.2 A 4-bit adder.

 

Combinational system에서의 지연

1 bit 덧셈 회로 표현:


 


Table 1.5 One-bit adder.

| a | b | c_{in} | c_{out} | s |
|-----|-----|----------|-----------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

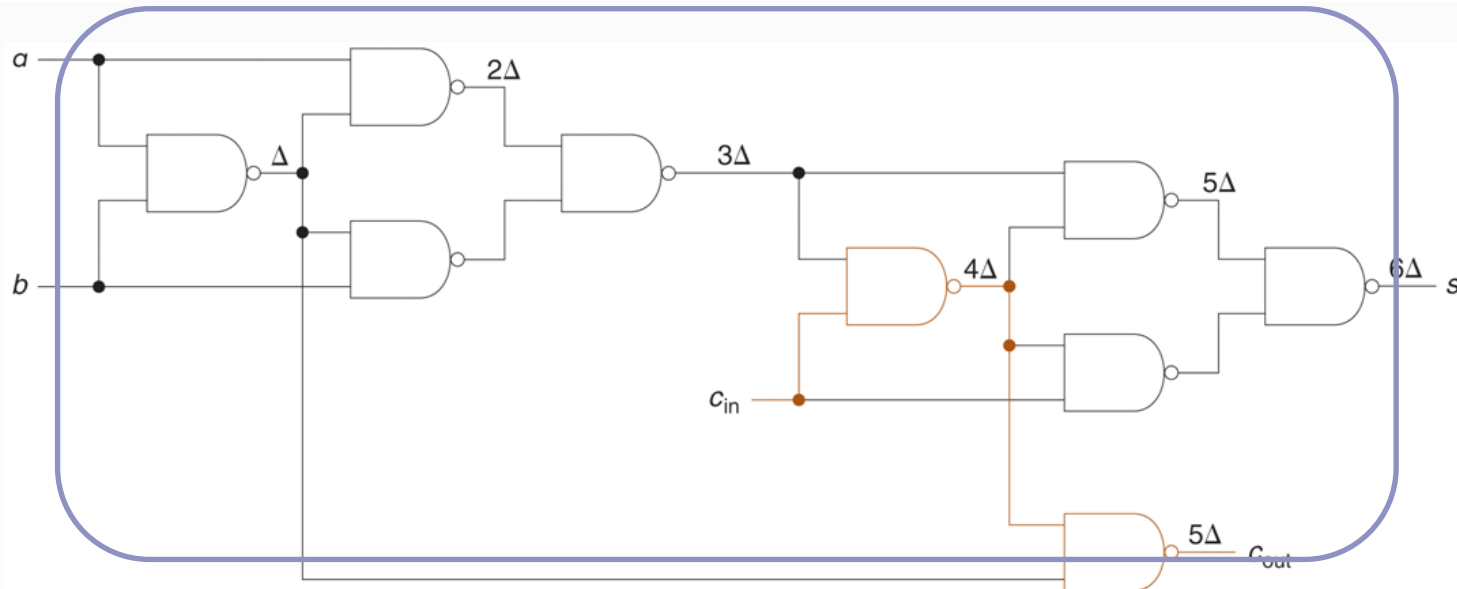


시간의 흐름



Combinational system에서의 지연

- 게이트의 입력 변화시 게이트의 출력은 동시에 변하지 않음

→ 작은 지연 (Δ) 발생

 


| A | B | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |


Combinational system에서의 *지/연*

- 게이트의 입력 변화시 게이트의 출력은 동시에 변하지 않음

→ 작은 지연 (Δ) 발생

 


| A | B | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

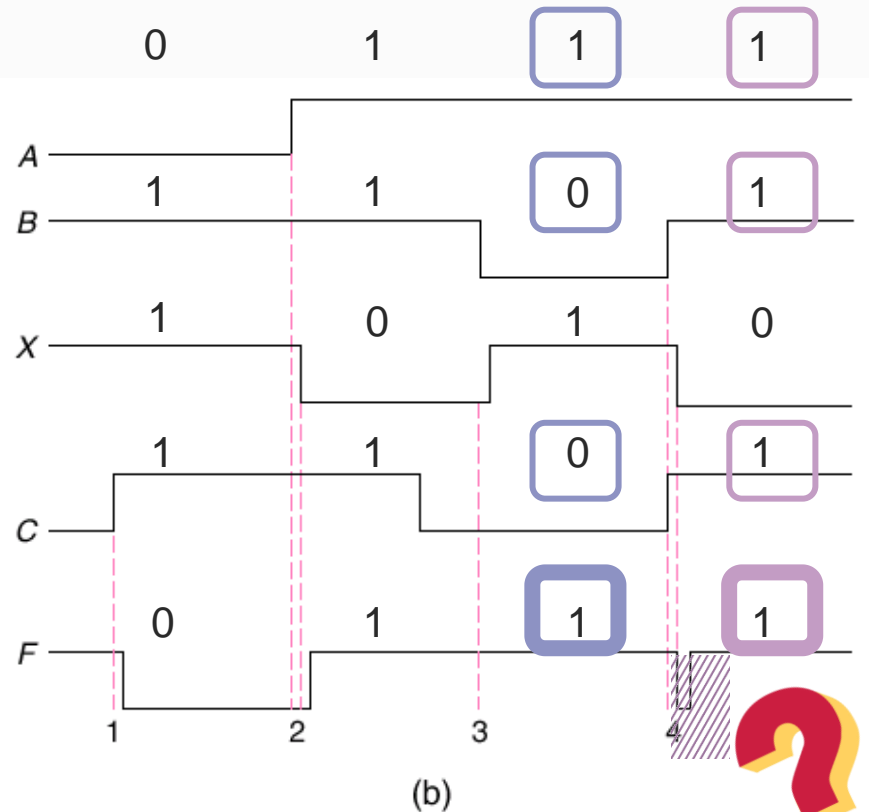

Combinational system에서의 지연

- 게이트의 입력 변화시 게이트의 출력은 동시에 변하지 않음

→ 작은 지연 (Δ) 발생

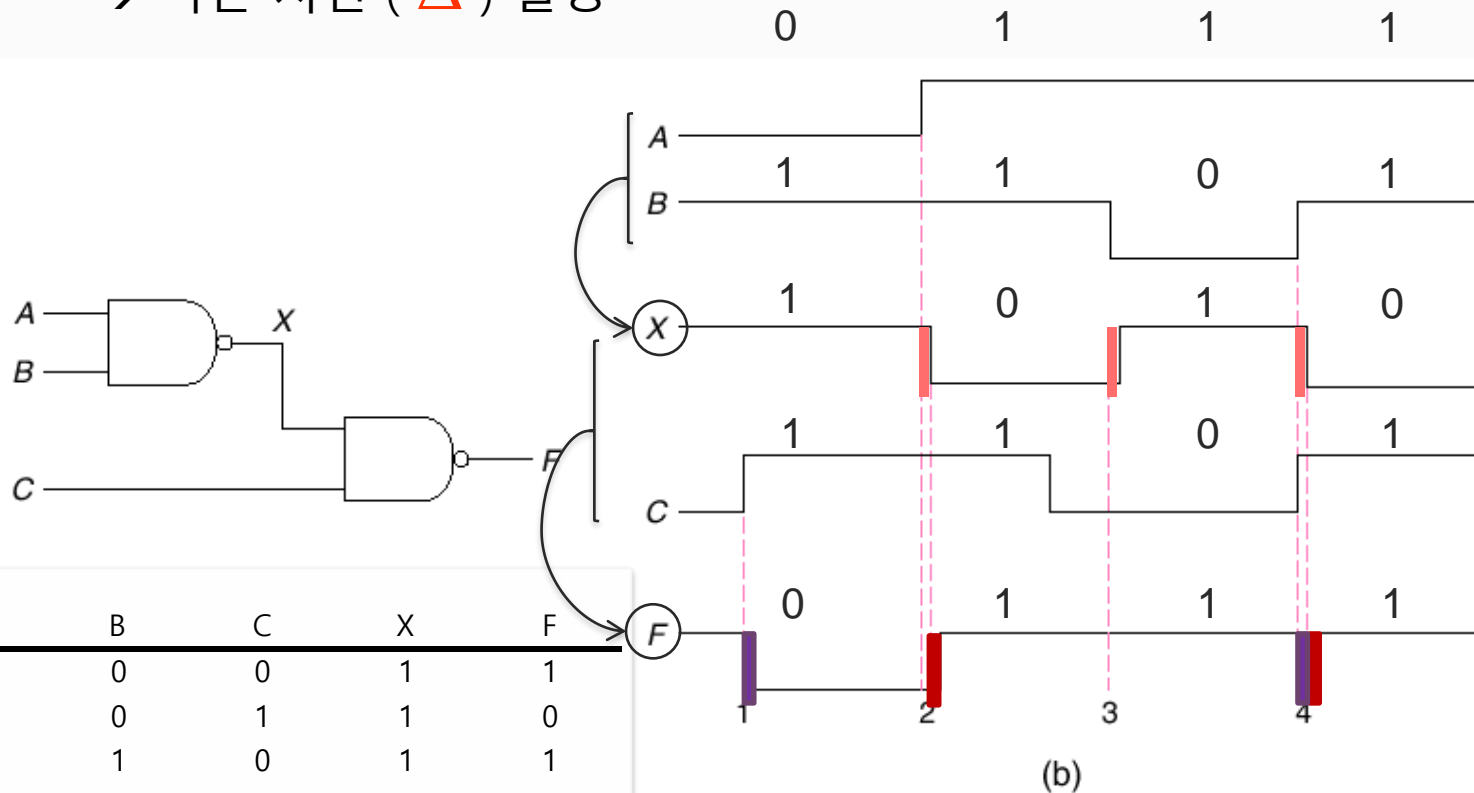

A, B 변화 후 X 에 반영되는 지연

C 변화 후 F 에 반영되는 지연



X 변화 후 F 에 반영되는 지연

| A | B | C | X | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Combinational system에서의 지연

- 게이트의 입력 변화시 게이트의 출력은 동시에 변하지 않음

→ 작은 지연 (Δ) 발생

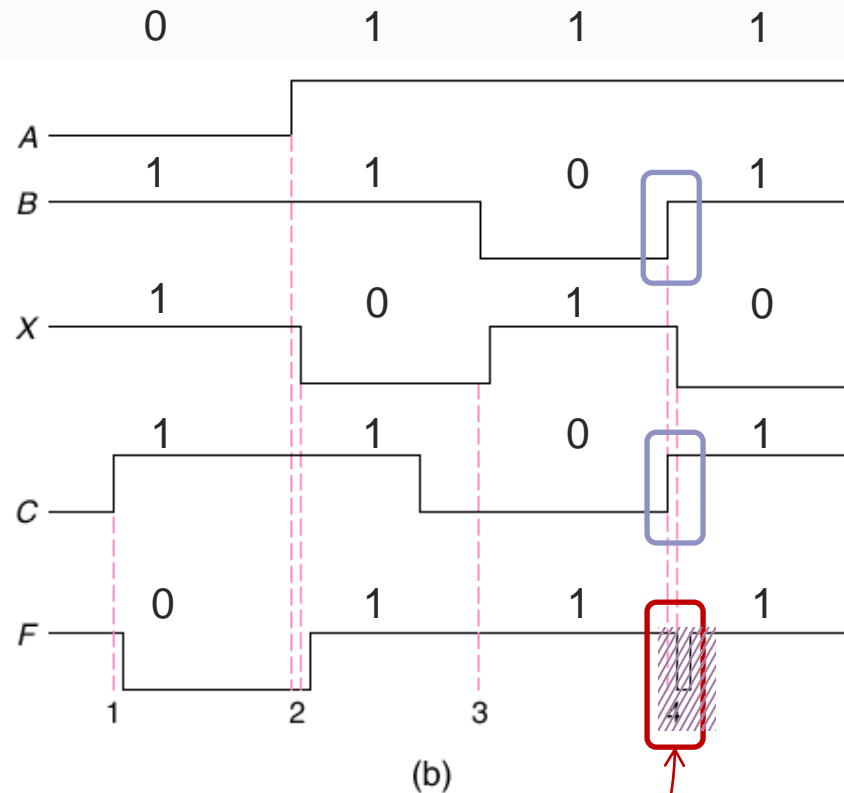 

- 시간 4에서, **B와 C가 동시에 변해서**
→ 해저드(hazard) 또는 글리치(glitch) 상황 발생

1-bit Adder에서의 지연

- 가산기의 덧셈에 걸리는 시간 계산(모든 입력이 동시에 들어간다고 가정)
- 입력 a 와 b 가 변할 때 회로의 다양한 지점에서 생기는 지연을 표시

<예제 2.34 참고>


 


Table 1.5 One-bit adder.


| a | b | c_{in} | c_{out} | s |
|-----|-----|----------|-----------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

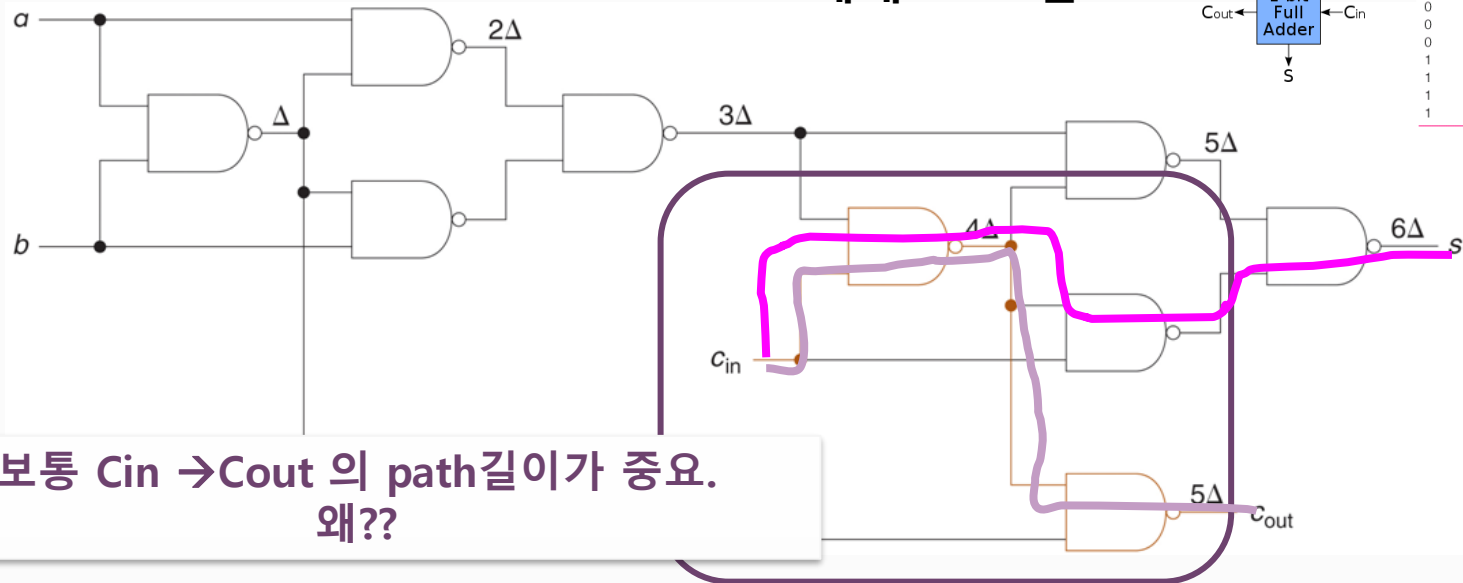

보통 $C_{in} \rightarrow C_{out}$ 의 path길이가 중요.
왜??

- 입력 a 와 b 가 변하는 시점에서 합(s)이 나오는 시점까지 지연 시간은 6Δ , 캐리 출력 (C_{out})이 나오는 시점까지 지연 시간은 5Δ
- a, b 의 값이 고정되면, C_{in} 에서 캐리 출력 (C_{out})까지 지연 시간은 단지 2Δ , C_{in} 에서 합(S)까지 지연은 3Δ

N-bit Adder에서의 지연

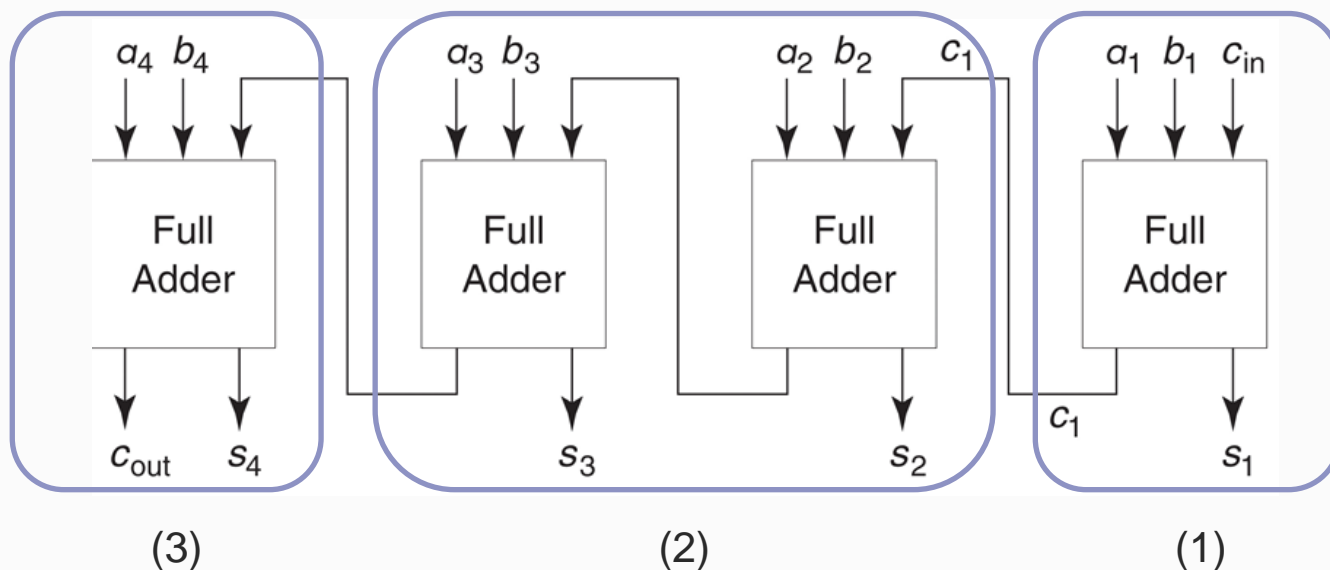

- n 개의 1비트 Adder를 가지고 n 비트 Adder 구현시 총 지연 시간 계산
 $= (1) + (2) + (3)$

주의: 다음 bit Adder 영향을 미치는 Cout 중심으로 path 계산

(1) LSB의 입력(a_1, b_1)에서 c_{out} 까지의 지연 시간

$(a_1, b_1 \rightarrow c_1)$

(2) 중간 Adder들의 c_{in} 에서 c_{out} 까지의 지연 시간 $\times (n-2)$



$(c_{in} \rightarrow c_{out})$

(3) MSB의 c_{in} 에서 c_{out} 혹은 c_{in} 에서 s 까지의 지연시간 중 긴 것

$(c_{in} \rightarrow c_{out} \text{ or } c_{in} \rightarrow s)$

N-bit Adder에서의 지연


Figure 1.2 A 4-bit adder.

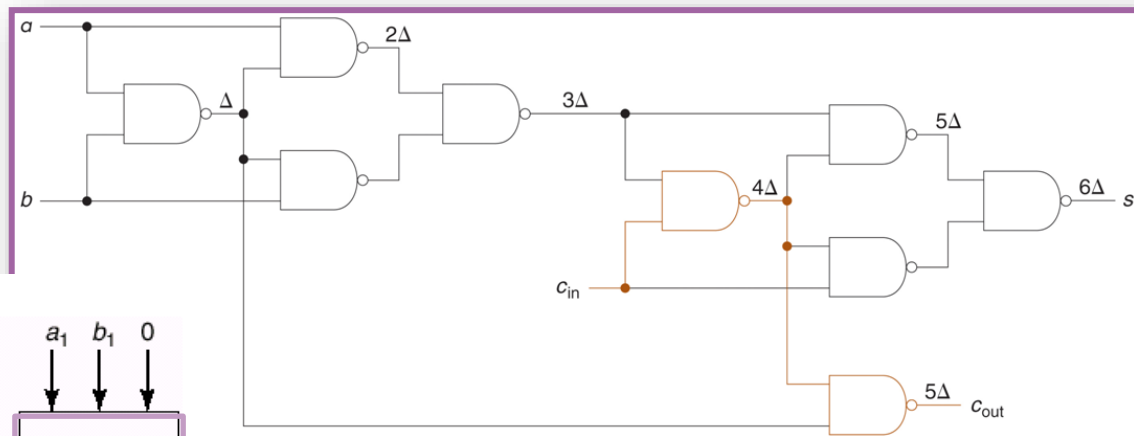 

- 예제 2.34의 회로에서 n-bit adder의 지연 시간을 구하면
 - LSB의 입력에서 Cout까지의 지연 시간 : 5Δ
 - 중간 가산기들의 Cin 에서 Cout까지의 지연 시간 $\times (n-2)$: $2\Delta \times (n-2)$
 - MSB의 Cin 에서 Cout 혹은 Cin 에서 s까지의 지연시간 중 긴 것: 3Δ
- (1) + (2) + (3) = $5\Delta + 2(n-2)\Delta + 3\Delta = (2n + 4)\Delta$

N-bit Adder에서의 지연

Speed up 필요!

 

64bit adder라면?? : 132 Δ ! 너무 크다!!

• 예제 2.34의 회로를 사용하면..

(1) LSB의 입력에서 Cout까지의 지연 시간 : 5Δ

(2) 중간 가산기들의 Cin 에서 Cout까지의 지연 시간 $\times (n-2)$: $2\Delta \times (n-2)$

(3) MSB의 Cin 에서 Cout 혹은 Cin 에서 s까지의 지연시간 중 긴 것: 3Δ

$$(1) + (2) + (3) = 5\Delta + 2(n-2)\Delta + 3\Delta = (2n + 4)\Delta$$

Chapter 5 Designing Combinational Systems

5.1 Iterative (반복) 시스템 ex) ALUs

- Adder 설계

5.2 Binary Decoders


5.3 Encoders and Priority Encoders

5.4 Multiplexer (Mux) & Demultiplexers (Demux)

5.5 Tree-State Gates

5.6 Gate Arrays – ROM, PLA, PALs..

저지연 Adder 설계 (1): *two-level adder*

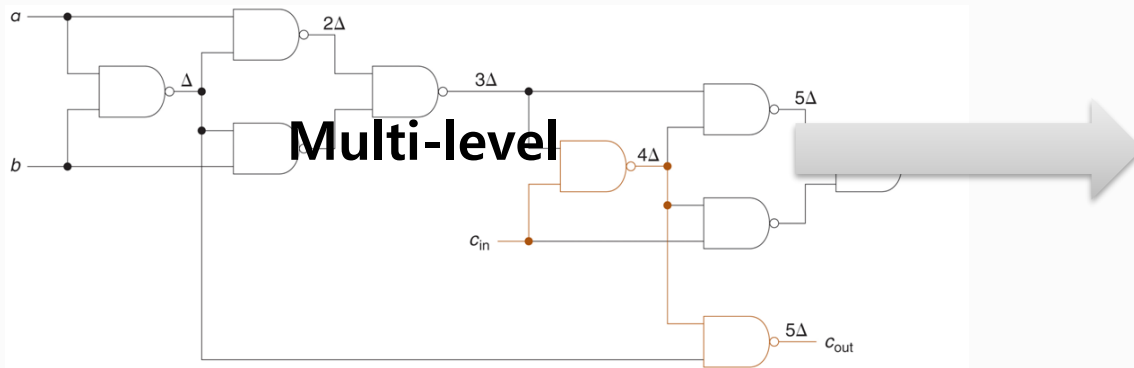

Two-level

SOP 활용

Table 1.5 One-bit adder.

| a | b | c_{in} | c_{out} | s |
|----------|----------|-----------------------|------------------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- SOP 형식으로 구현한 1-bit adder의 2-level 회로

$$C_{out} = aC_{in} + bC_{in} + ab$$

$$s = a'b'C_{in} + a'bC'_{in} + ab'C'_{in} + abC_{in}$$

- 캐리출력 (Cout): 각 입력(a, b, C_{in})이 주어졌을 때 C_{out} 까지의 지연은 **2△**
- 합(s): C_{in} 이 주어졌을 때 NOT 게이트를 필요로 하므로 s까지의 지연은 **3△**

저지연 Adder 설계 (1): *two-level adder*

- **n개의 1-bit Adder 회로를 이용한 n-bit Adder 구현 시 총 지연 시간 비교**

- (1) LSB의 입력에서 C_{out} 까지의 지연 시간

- (2) 중간 가산기들의 C_{in} 에서 C_{out} 까지의 지연 시간 $\times (n-2)$

- (3) MSB의 C_{in} 에서 C_{out} 혹은 C_{in} 에서 s까지의 지연시간중 긴 것

=> multilevel 가산기 : $5\Delta + 2(n-2)\Delta + 3\Delta = (2n + 4)\Delta$

=> 2-level 가산기 : $2\Delta + 2(n-2)\Delta + 3\Delta = (2n + 1)\Delta$

Ex. 64비트 가산기: 132Δ (multilevel 가산기)와 129Δ (2-level 가산기)

- Δ 가 아무리 작다 해도 총 지연 시간이 길어짐.


저지연 Adder 설계 (2): *two-level multi-bit adder*

- 2-bit adder 에 대한 minimum SOP 표현 (2-level 구현)

$$c_{out} = a_1b_1 + a_0b_0a_1 + a_0b_0b_1 + c_{in}b_0b_1 + c_{in}b_0a_1 + c_{in}a_0b_1 + c_{in}a_0a_1$$

$$s_1 = a_0b_0a_1'b_1' + a_0b_0a_1b_1 + c_{in}'a_0'a_1'b_1 + c_{in}'a_0'a_1b_1' + c_{in}'b_0'a_1'b_1 + c_{in}'b_0'a_1b_1' + a_0'b_0'a_1b_1' + a_0'b_0'a_1'b_1 + c_{in}b_0a_1'b_1' + c_{in}b_0a_1b_1 + c_{in}a_0a_1'b_1' + c_{in}a_0a_1b_1$$
 
$$s_0 = c_{in}'a_0'b_0 + c_{in}'a_0b_0' + c_{in}a_0'b_0' + c_{in}a_0b_0$$



| a ₁ | a ₀ | b ₁ | b ₀ | c _{in} | s ₁ | s ₀ | C _{out} |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 캐리출력 (Cout): 각 입력(a0, b0, a1, b1, C_{in})에서 C_{out}까지의 지연은 **2Δ**

- 합(s0, s1): C_{in}에 대한 NOT 게이트를 필요로 함. 따라서, **3Δ**

- 총 지연 시간은

$$2\Delta + 2(n/2-2)\Delta + 3\Delta = (n+1)\Delta$$

=> 2-level 가산기 :

$$2\Delta + 2(n-2)\Delta + 3\Delta = (2n + 1)\Delta$$


=> multilevel 가산기 :

$$5\Delta + 2(n-2)\Delta + 3\Delta = (2n + 4)\Delta$$


거의 절반!

저지연 Adder 설계 (2): *two-level multi-bit adder*

- 4-bit adder : 7483, 74283

 


- 12-bit adder by cascading 4-bit adders

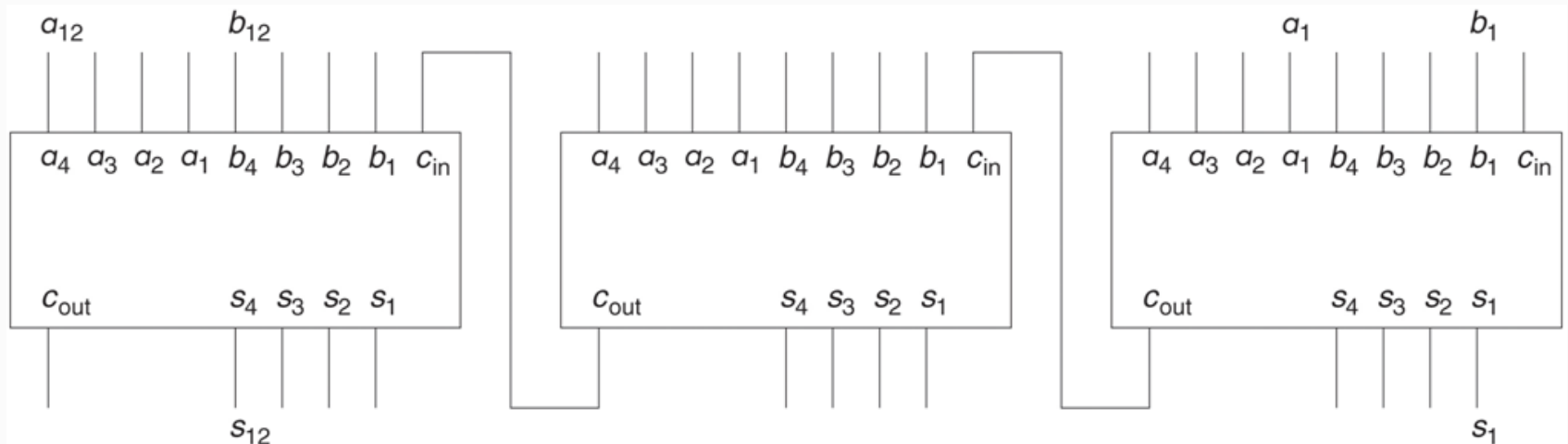

저지연 Adder 설계 (3): *carry-look-ahead adder*

문제는 Carry!

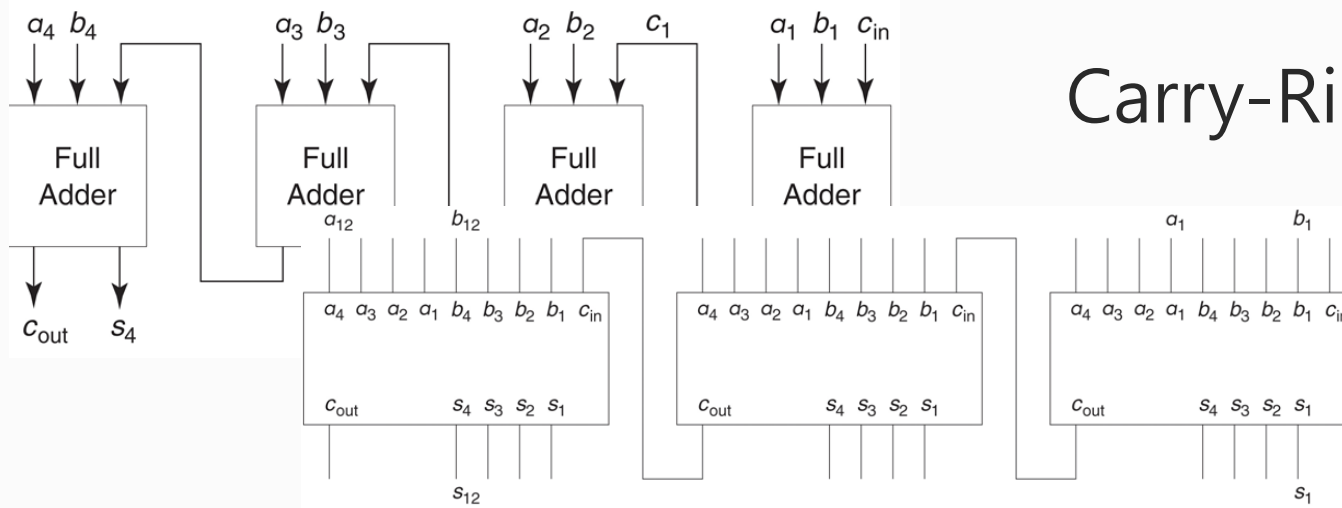

Carry-Ripple Adder

➔ Carry-Look-Ahead (CLA) Adder

저지연 Adder 설계 (3): *carry-look-ahead adder*

■ 좋은 설계를 위한 관찰 – Carry에 초점을 맞추어서 살펴 보니..

- 1) 입력 a와 b가 모두 1일 때는 C_{in} 과 상관 없이 C_{out} 이 항상 1: ab
- 2) 입력 a와 b가 모두 0일 때는 C_{in} 과 상관 없이 C_{out} 이 항상 0
- 3) 입력 a, b 중 둘 중 하나가 1일 때는 C_{in} 값으로 C_{out} 결정 $C_{in}(a + b)$

Table 1.5 One-bit adder.

| a | b | c_{in} | c_{out} | s |
|----------|----------|-----------------------|------------------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$C_{out} = aC_{in} + bC_{in} + ab$$

저지연 Adder 설계 (3): *carry-look-ahead adder*

- 좋은 설계를 위한 관찰 – Carry에 초점을 맞추어서 살펴 보니..

- 1) 입력 a와 b가 모두 1일 때는 Cin과 상관 없이 Cout이 항상 1: ab
- 2) 입력 a와 b가 모두 0일 때는 Cin과 상관 없이 Cout이 항상 0
- 3) 입력 a, b 중 둘 중 하나가 1일 때는 Cin 값으로 Cout 결정 C_{in}(a + b)

- g (generate) = ab //Cout이 1로 '생성'되는 경우
- p (propagate) = a + b //Cin이 1일 때 Cout이 1이 되어 '전파'되는 경우

C_{out} 을 g와 p로 표현하면,

$$C_{out} = \underbrace{aC_{in} + bC_{in}}_{\text{전파되거나}} + \underbrace{ab}_{\text{생성되면 } C_{out}=1} \rightarrow g + pC_{in}$$

저지연 Adder 설계 (3): *carry-look-ahead adder*

Table 1.5 One-bit adder.

| a | b | c _{in} | c _{out} | s |
|---|---|-----------------|------------------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- multi-bit adder의 각 자리수(i)에서 두 개의 신호를 만들어 냄

- $G_i(\text{generate}) = a_i b_i$
- $P_i(\text{propagate}) = a_i + b_i$

$$C_{out} = g + pC_{in}$$

- $$C_{i+1} = a_i b_i + a_i c_i + b_i c_i$$

$$= a_i b_i + (a_i + b_i) c_i$$

$$= G_i + P_i c_i$$



Carry-ripple

- $C_1 = G_0 + P_0 C_0$

- $$C_2 = G_1 + P_1 C_1$$

$$= G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0)$$

$$= G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

- $$C_{i+1} = G_i + P_i G_{i-1} + P_i P_{i-1} G_{i-2} + P_i P_{i-1} P_{i-2} G_{i-3} + \dots + P_i P_{i-1} P_{i-2} \dots P_2 P_1 C_0$$

Carry-look-ahead




C_{in} 이 아니라 a, b 입력으로 C_{out} 을 계산할 수 있다!
즉, 더 이상 아래 자리 bit의 덧셈이 끝나길 기다리지 않아도 된다.

CR Adder 회로 분석

Table 1.5 One-bit adder.

| a | b | c_{in} | c_{out} | s |
|----------|----------|-----------------------|------------------------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

 


- $g = ab$
- $p = a + b$

$$c_2 = G_1 + P_1 c_1$$

Q1. Sum 생성 로직
설명해 보기

<Carry-ripple>

 

- $g = ab$
- $p = a + b$

$$c_2 = G_1 + P_1 c_1$$

Q1. Sum 생성 로직 설명해 보기

Q2. Cout Delay 가 Stage 0과 1이 다른 이유?

<Carry-ripple>

- (1) LSB의 입력(a1, b1)에서 C_{out} 까지의 지연 시간
- (2) (2) 중간 Adder들의 C_{in} 에서 C_{out} 까지의 지연 시간×(n-2)
- (3) (3) MSB의 C_{in} 에서 C_{out} 혹은 C_{in} 에서 s까지의 지연시간 중 긴 것


- $g = ab$
- $p = a + b$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1$$

$$C_n = (2n+1)\Delta$$


설명해 볼 사람?

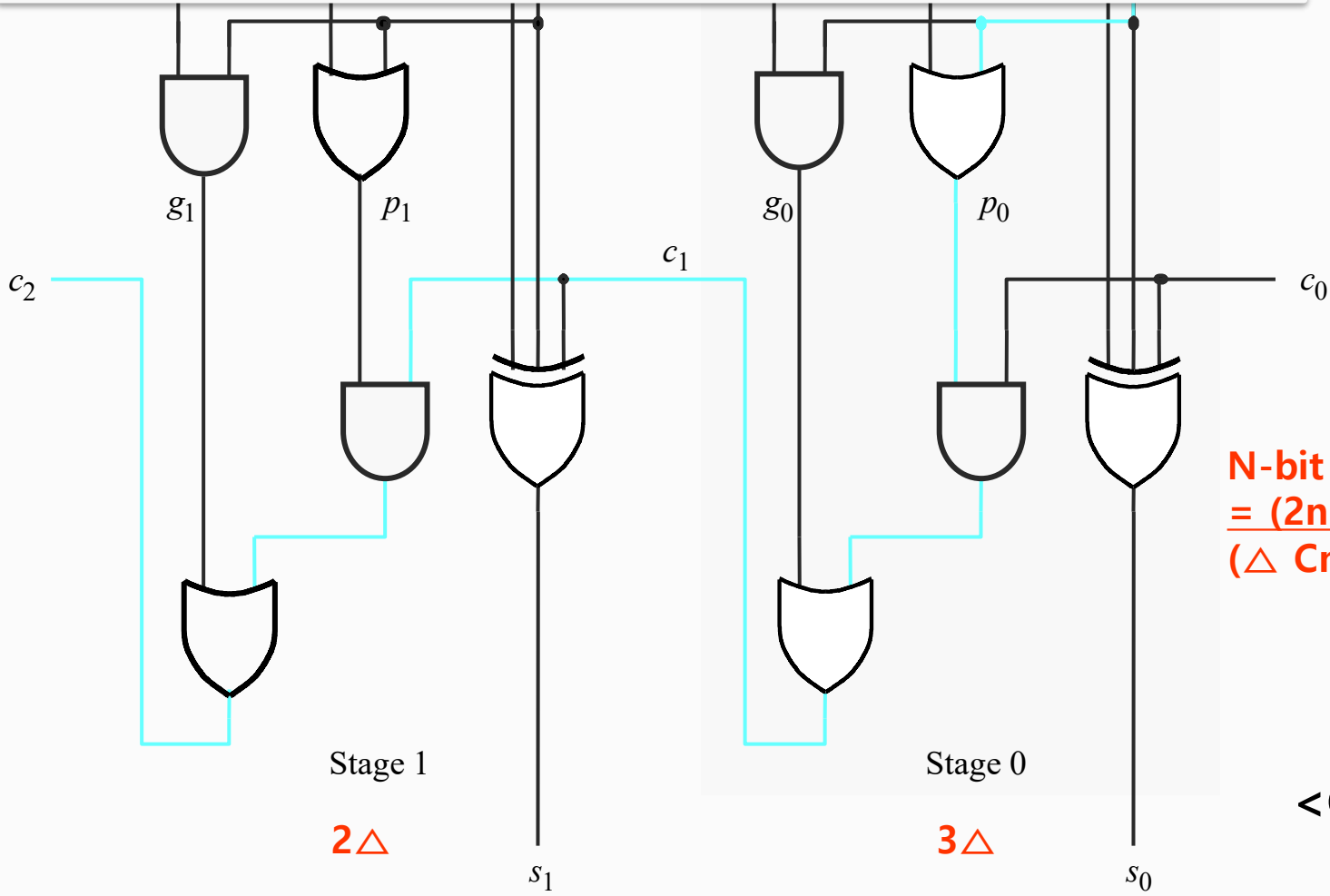N-bit adder를 위한 총 지연
 $= (2n+1)\Delta$
 ($\Delta C_n > \Delta S_n$ 이므로)



<Carry-ripple>

CLA Adder 회로 분석

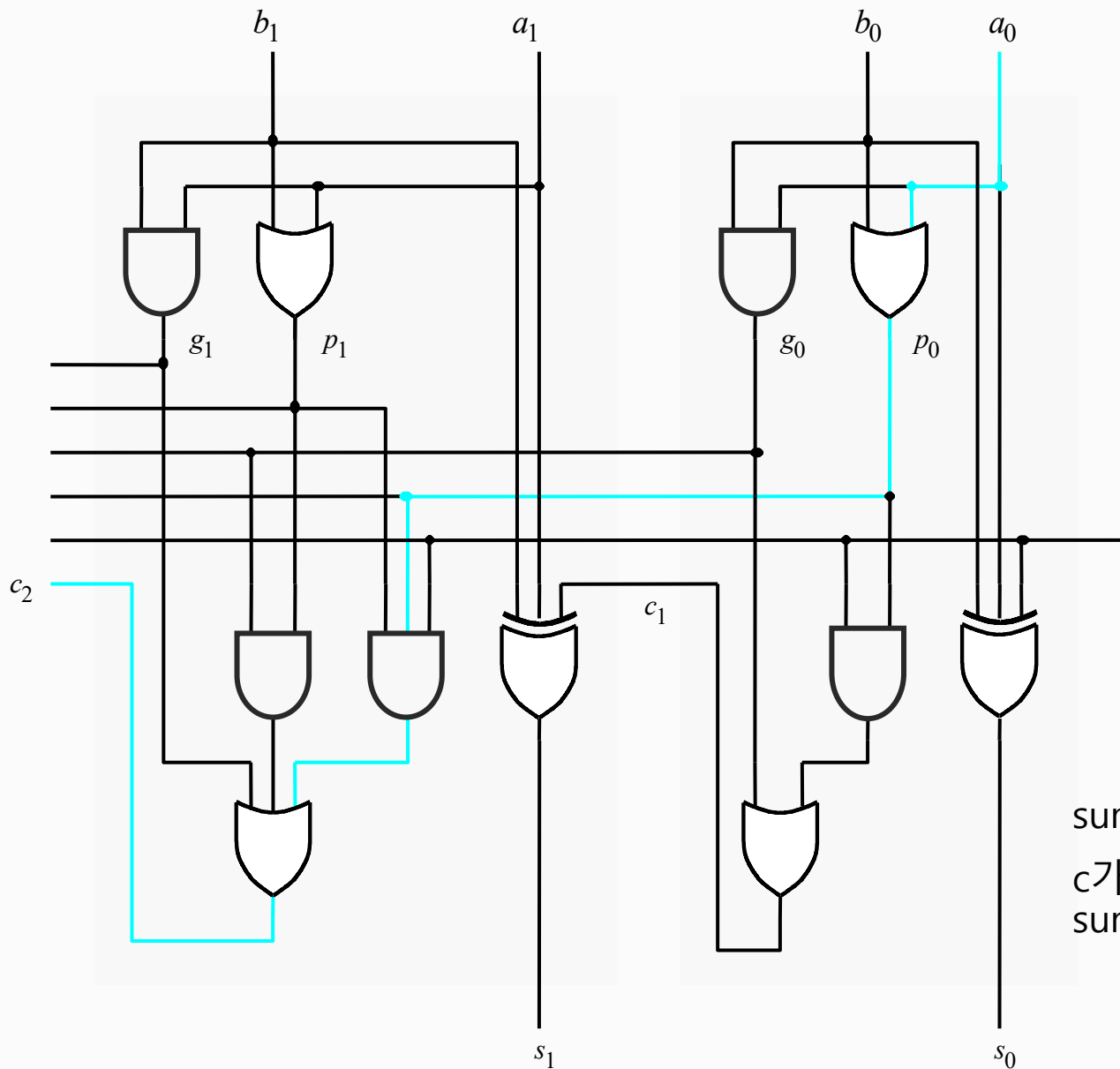

- $g = ab$
- $p = a + b$

$$C_2 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_n = 3\Delta$$

설명해 볼 사람?

c_0

N-bit adder를 위한 총 지연
 $= 3\Delta + 1\Delta$
 $= 4\Delta$ //always!!

sum을 위한 추가 XOR

c가 준비되면 XOR 로 바로 모든 sum값을 알아낼 수 있음

<Carry-look-ahead>

Chapter 5 Designing Combinational Systems

5.1 Iterative (반복) 시스템 ex) ALUs

- Adder 설계
- Subtractor/Adder 설계

5.2 Binary Decoders

5.3 Encoders and Priority Encoders

5.4 Multiplexer (Mux) & Demultiplexers (Demux)

5.5 Tree-State Gates

5.6 Gate Arrays – ROM, PLA, PALs..

2진수 뺄셈

- 뺄셈: 2의 보수를 취하여 더한다.

$$a - b = a + (-b)$$

예제 1.18 : 7 - 5

| | | | |
|-------|------|-------|----------|
| 5: | 0101 | 7: | 0111 |
| | 1010 | -5: | +1011 |
| + | 1 | <hr/> | <hr/> |
| | | 2 | (1) 0010 |
| <hr/> | | | |
| -5: | 1011 | | |

2의 보수 (2's complement)이용 음수 만드는 법

음수 만드는 법


1. 크기에 해당하는 2 진수 값을 찾는다.
2. 각 비트에 대한 보수를 취한다.
3. 1을 더한다.

예제 1.13

| | -5? | -1? | -0? |
|----|----------|----------|---------|
| 1. | 5: 0101 | 1: 0001 | 0: 0000 |
| 2. | 1010 | 1110 | 1111 |
| 3. | +1 | +1 | +1 |
| | -5: 1011 | -1: 1111 | 0000 |

Subtractor 설계 1

4bit subtractor :
 $a + (-b)$

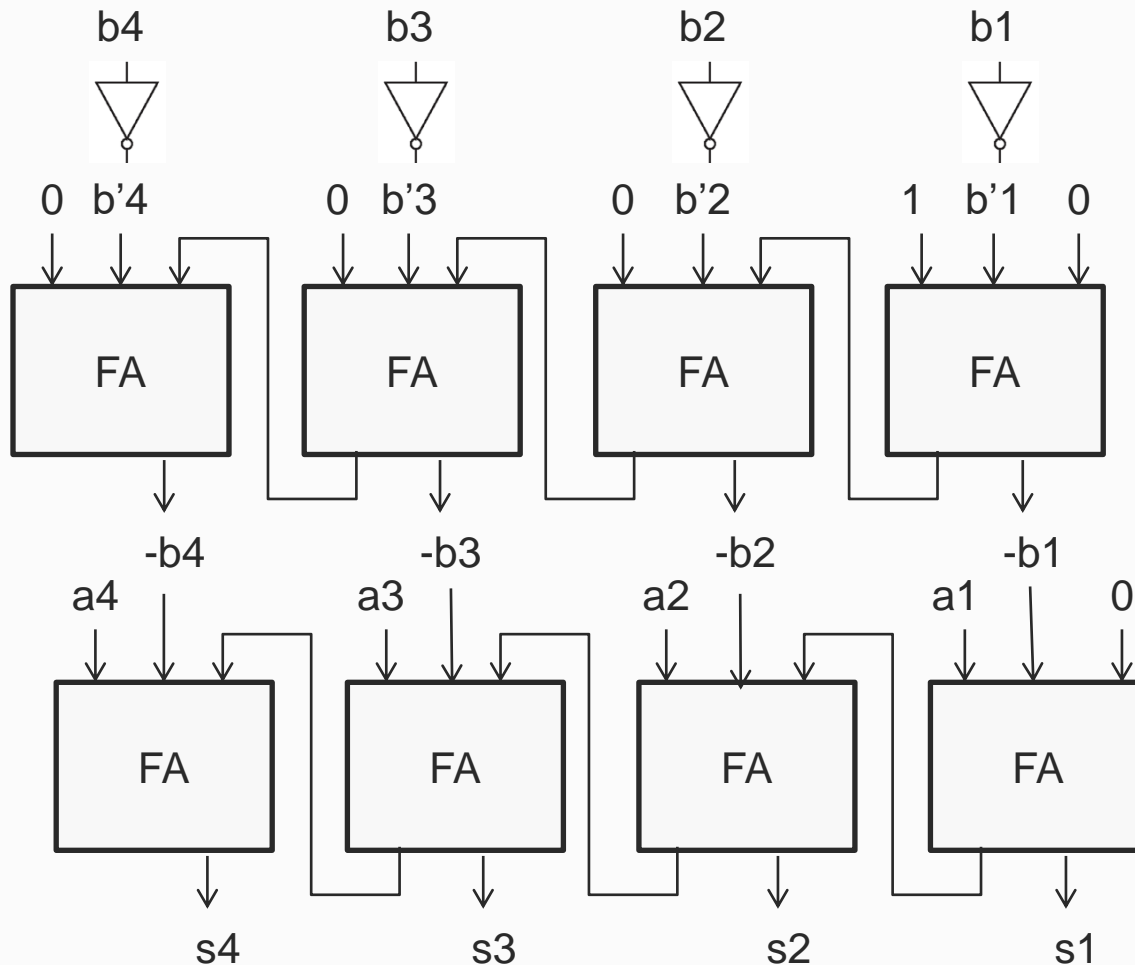

음수 만드는 법

1. 크기에 해당하는 2 진수 값을 찾는다.
2. 각 비트에 대한 보수를 취한다.
3. 1을 더한다.


더 좋은 솔루션 찾아보자.

+1을 하기 위해서
복잡한 4개의 FA를
꼭 써야만 하나?


Subtractor 설계 2

4bit subtractor :
 $a + (-b)$


음수 만들기 위한
Adder를 삭제하고,
1은 어디서 더하지?

 

Adder/Subtractor 설계

 


Subtractor 입력

 


Adder 입력

두 가지 로직을 손쉽게 컨트롤 할 수 있는 방법?

- 1) 동일한 로직
- 2) 컨트롤 신호만 다를 것

 

Adder/Subtractor 설계

 


$$1 \oplus X = X'$$

$$0 \oplus X = X$$


Exclusive-OR gate



| A | B | Output |
|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

 

Adder/Subtractor 설계

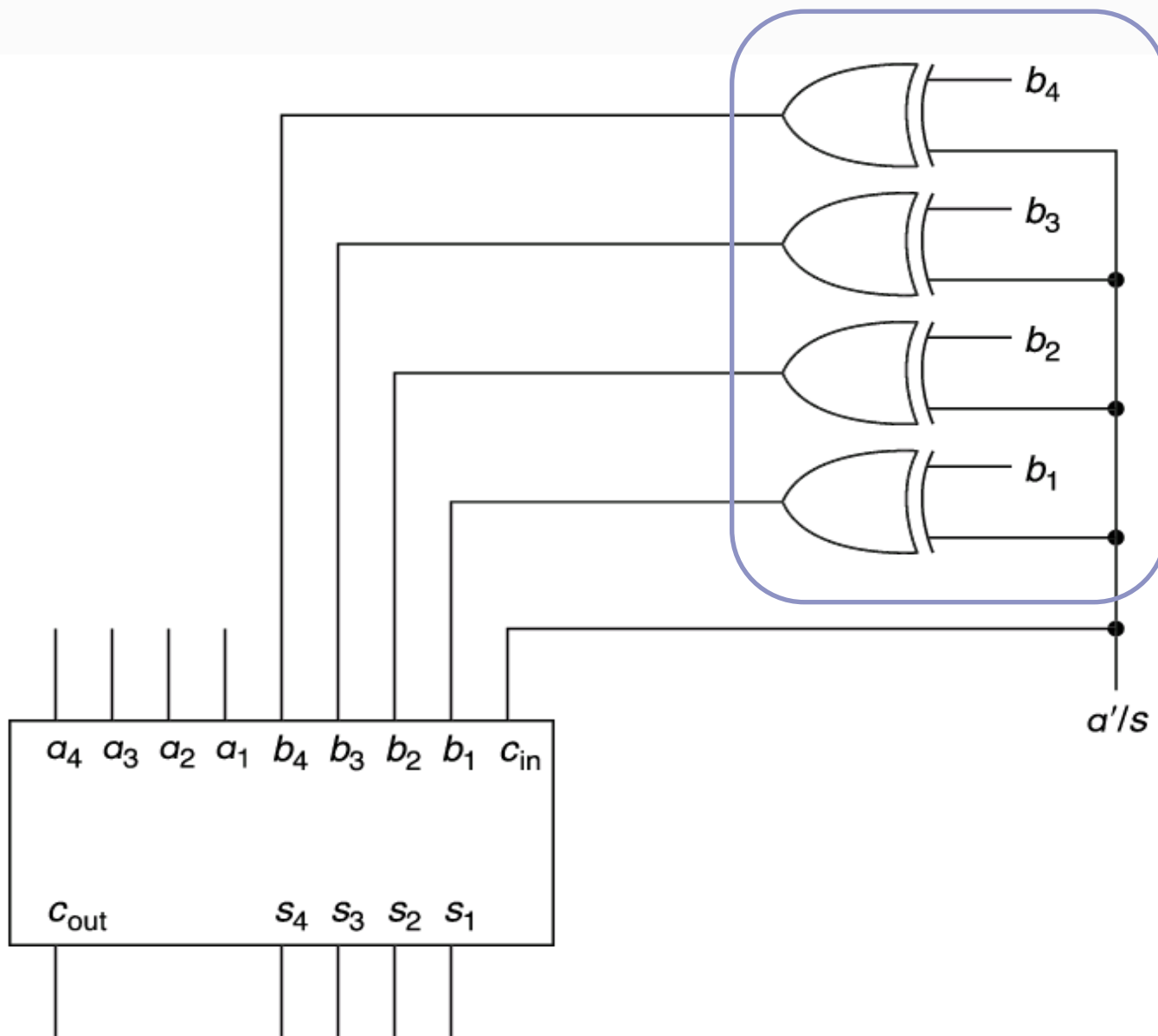

Adder/Subtractor
를 위한
공용로직

하나의 컨트롤 신호
Adder : 0
Subtractor: 1